

コンピュータの部品数と製作費は
どこまで減らせるだろうか？



Z80 と PIC18F47Q43 だけで動く


EMUZ80 の設計と製作


うっかり超強力 printf デバッガ (笑) まで実現しちゃいました！

前編 ④ 課題と対策

後編 ④ 中枢の機能

「上り技」の
訳あって
体載です

 

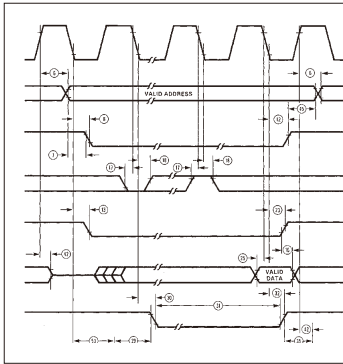

コンピュータの部品数と製作費は
どこまで減らせるだろうか？

読めって
[1+α技]の
体験です

Z80とPIC18F47Q43だけで動く EMUZ80の設計と製作

うっかり超強力printfデバッガ(笑)まで実現しちゃいました!

前編⇒課題と対策

鈴木 哲哉

Z80 コンピュータの周辺回路を PIC18F47Q43 で代替する

電子機器の設計では、よく、目標の働きをなるべく少数の安価な部品で実現するように求められます。仕事だと災難ですが、仕事でなければ一種のゲームです。面白そうなので、適度に困難な目標として、コンピュータへの採用例が豊富なCPUをひとつ選び、過去のどれよりも簡素な設計に挑戦してみました。

製作例のCPUはザイログのZ80(図1)です。Z80は1976年に発売され、初期のパソコンに広く採用されました。以来、現在まで製造されているロングセラーです。おそらくパソコンよりあとに生まれた世代でも概要くらいは知っているでしょう。そのことは、簡素化を達成したとき自慢する上で誠に好都合です。

Z80で動くコンピュータの、ごく普通の回路は古い雑誌に掲載されています。Z80の周辺には、メモリ、端末のインターフェース、クロック源、リセット回路があります。これらをひとつふたつ減らしても芸がありません。徹底した簡素化を目指すなら、全部の働きをひとつのマイコンで置き換えるのが妥当です。

電子工作のコミュニティには往年のCPUを現在のマイコンと2, 3のICで動かす先例が多数あります。それらに学んだ結果、マイコンを上手に選び、ファームウェアを頑張れば、2, 3のICさえ省略してCPUとマイコンだけで動かせる感触が得られました。本当にできるかどうかは、やってみれば判明します。

製作例のマイコンはマイクロチップテクノロジーのPIC18F47Q43(図2)です。電子工作でよく使われるPIC系の比較的新しい製品で、速度こそ中庸ですが、

 


図1●現在でも入手可能なZ80

 


図2●多彩なモジュールを内蔵したPIC18F47Q43

圧倒的に安く、適量のメモリと多彩なモジュールを備えます。中でもモジュールは、工夫しだいで苦境を切り抜ける武器となり、ゲームを盛り上げます。

この種の開発ではファームウェアの書き込み装置や各種の測定器をつないだり外したりします。終盤には端末をつないで動作確認をします。製作例は、そうした作業が便利のように、それらの端子を備え、信号名を印刷した、専用のプリント基板に組み立てました。これをEMUZ80と呼ぶことにします(図3)。

 


図3●開発用に製作したEMUZ80

は使いません。また、Z80の命令読み出し動作とホールドを検出しません。これらに関係するピンは、入力なら無効に固定し、出力なら開放としました。特段の問題にはならないだろうと推測しています。

リセット信号とクロックを出して 何はともあれ Z80 を始動させる

EMUZ80はZ80とPIC18F47Q43の両端にピンソケットがあり、LEDや多機能テストヤロジックアナライザをつないで開発途中の原始的な動きを観測することができます。そうはいつても、Z80を始動しないことには話になりません。ファームウェアの開発はリセット信号とクロックの生成から始まります。

Z80は $\overline{\text{RESET}}$ を下げることでリセットし、外面的にすべての動作を止めます。内部的には各部のレジスタに初期値を設定します。この動作を進行、完了させるため、CLKへ最低3クロックを与える必要があります。リセットは $\overline{\text{RESET}}$ を上げると解除され、Z80はその時点のレジスタの値にしたがって始動します。

PIC18F47Q43にしてみればZ80をリセットする手順はRE1へ0と1を出力するだけなのでファームウェアは入門書の例題のように書けます。一方、クロックの生成は手段から探さなければなりません。使えそ

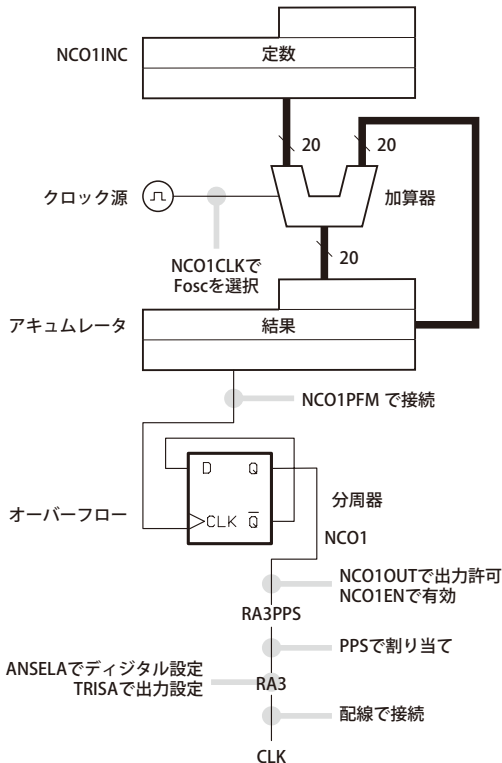


図5●NCOに関連するレジスタ

うな仕組みはいくつかあって、そのうちNCO(数値制御発振)モジュールがおあつらえ向きでした。

NCOは定数を繰り返し加算して結果がオーバーフローするごとにパルスを出す発振器です(図5)。定数はNCO1INCに与えます。加算の頻度はNCO1CLKで選択したクロックに同期します。NCO1PFMによりパルスを分周器へ入れることができ、その場合、デューティ比50%のクロックが生成されます。

NCOは単純な方形波しか出力しませんが、それで間に合う用途だと利点だらけです。定数と結果は20ビット、加算の頻度は最高64MHzなので、広範囲の比較的正確な周波数が得られます。それを出力するピンはPPS(ペリフェラルピン選択)モジュールでポートAのどこへでも割り当てることができます。

以上を踏まえるとZ80を始動する手順はこうなります(図6)。まず、 $\overline{\text{RESET}}$ を下げてZ80が不確定な信号で誤動作することを防ぎます。次に、NCOを動かしてZ80のCLKへクロックを出力します。そのまま何かほかの設定をしてクロックが最低3発出する時間を稼ぎます。それから、 $\overline{\text{RESET}}$ を上げます。

Z80のクロックは、EMUZ80を確実に動かす観点から周波数を低めに設定しておくのが無難です。しかし、下手に書いたファームウェアでも絶対に動くほど低いと高速化を目指す熱意に水を差します。そのへん

```
#define Z80_CLK 2500000UL //Max 16MHz

//RESET output pin
ANSELE1 = 0; //Disable analog
LATE1 = 0; //Reset
TRISE1 = 0; //Set as output

//CLK output pin
ANSELA3 = 0; //Disable analog
TRISA3 = 0; //NCO output pin
RA3PPS = 0x3f; //RA3 assign NCO1

//Z80 clock(RA3) by NCO FDC mode
NCO1INC = Z80_CLK * 2 / 61; //Const.
NCO1CLK = 0x00; //Clock source Fosc
NCO1PFM = 0; //FDC mode
NCO1OUT = 1; //NCO output enable
NCO1EN = 1; //NCO enable

//Z80 start
LATE1 = 1; // Release reset
```

図6●Z80を始動させる手順

 


図7●Z80のクロックを確認した例

の塩梅をみて2.5MHzに決めました。これは、無印（高速版でない）Z80の最高動作周波数です。

NCOが出す周波数はシンボルに定義してあり、変更が容易です。EMUZ80が動かなければ下げ、動いたら上げて限界を探ることができます。定数は近似式で計算して狙った数字ぴったりにはなりません、多機能スタの周波数カウンタで確認したところ、ごく小さな誤差に取まっていた（図7）。

端末インターフェースを作り操作の手段を与える

OSもライブラリもない真っさらな状態から開発を始める場合、できるだけ早い段階で端末につながるようにするのが定石です。端末はレジスタや変数の内容を覗き見る手段となり、デバッグの効率が上がって開発を加速します。同時に、その仕組みはZ80へ提供する端末インターフェースの基礎となります。

俗にいうシリアル端末はUART（非同期送受信器）モジュールで制御することができます（図8）。

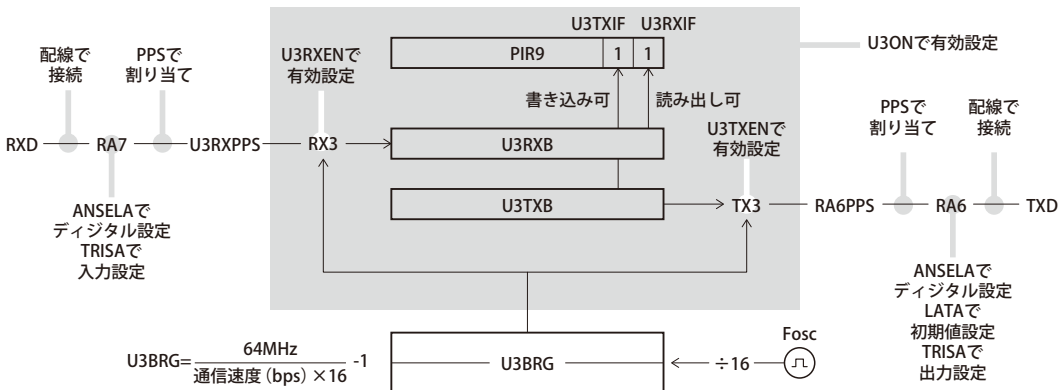


図8●UARTに関連するレジスタ

 


図9●USB-シリアル変換アダプタを取り付けた状態

制御のしかたに凝らなければ、ほとんどのレジスタは初期値のままで大丈夫です。その場合、通信方式は非同期シリアル、データ形式はデータ長8ビット、パリティなし、1ストップビットとなります。

端末はテレタイプのASR-33やDECのVT-100だと粋ですが、実際はUSB-シリアル変換アダプタでパソコンとつないで端末ソフトを操作することになるでしょう。EMUZ80の端末接続端子はArduino Pro Mini 5V用に安く出回っているUSB-シリアル変換アダプタとピンの配置を合わせてあります（図9）。

PIC18F47Q43をはじめとするCMOSのICは、端末をつなぐと無操作を示す信号が電源に回り込み、勝手に動き出すことが知られています。その問題の対策として、PIC18F47Q43の受信用のピンにダイオードと抵抗からなる逆流防止回路を付けています。このとても簡素な回路はネットで教えてもらいました。

通信用クロックは専用の発振器で生成します。この発振器はクロックを数えてU3BRGの値と一致することにパルスを出します。U3BRGは16ビットあって比較的正確な周波数が得られます。通信速度は、たい

 


図10 ● UARTの波形と読み取りタイミング(受信の例)

ていの端末ソフトが初期値としている 9600bps が妥当で、その場合、U3BRG の値は 416 です。

俗にいうシリアルは1データごとに先頭でタイミングを合わせます。仮に通信用クロックが微妙に違っていても1データの末尾でズレの累積がビット幅を超えなければ支障がありません。特に端末をUSB-シリアル変換アダプタでつなぐ場合、通信線が短くて波形の角が立つためズレに耐性があります(図10)。

UARTの初期設定は初期値でいい部分の設定を省略すると簡単に完了します(図11)。送受信用のピンはポートAから選び、お馴染みの基本的な設定をして、PPSで当該機能へ割り当てます。UARTらしい設定は通信用クロックの周波数を決める手順くらいで、あとはそのまま各部の働きを有効にします。

```
//UART3 Receiver
ANSELA7 = 0; //Disable analog
TRISA7 = 1; //RX set as input
U3RXPPS = 0x07; //RA7->UART3:RX3

//UART3 Transmitter
ANSELA6 = 0; //Disable analog
LATA6 = 1; //Default level
TRISA6 = 0; //TX set as output
RA6PPS = 0x26; //RA6 assign TX3

//UART3 initialize
U3BRG = 416; //9600bps @ 64MHz
U3RXEN = 1; //Receiver enable
U3TXEN = 1; //Transmitter enable

//UART3 start
U3ON = 1; //Serial port enable
```

図11 ● UARTを初期設定する手順

文字列「hello, world」の出力とエコーバックを試す

UARTでの送受信は次に述べる3本のレジスタを使います。PIR9は受信データが読み出し可能になったときU3RXIF(ビット0)を1とし、送信データが書き込み可能になったときU3TXIF(ビット1)を1とします。その時点で、受信データはU3RXBにあります。送信データはU3TXBへ書き込みます。

EMUZ80は、これら3本のレジスタをZ80のアドレスに割り当てます。PIR9には単独のアドレスを与え、読み出し専用とします。あとの2本は別の共通なアドレスに割り当て、読み出しならU3RXB、書き込みならU3TXBを対象とします。これで、Z80に端末インターフェースが提供されます。

EMUZ80が完成したら、端末はもっぱらZ80が使い、PIC18F47Q43はレジスタの読み書きを仲介するだけです。しかし、開発の過程でレジスタや変数の内容を覗き見る手段としてPIC18F47Q43でも使えれば便利です。そのため、ファームウェアに関数putchと関数getchを仕込みました(図12)。

関数putchは端末へ1バイトのデータを出力します。関数getchは端末から1バイトのデータを入力します。マイクロチップテクノロジーが提供する開発環境は、このふたつを書くことで標準入力ライブラリの関数群が使えます。たとえば、関数printfで端末に「hello, world」を出力することができます。

```
#include <stdio.h>

//UART3 Transmit
void putch(char c) {
    while(!U3TXIF); //Wait for flag set
    U3TXB = c; //Write data
}

//UART3 Recive
char getch(void) {
    while(!U3RXIF); //Wait for flag set
    return U3RXB; //Read data
}

void main(void) {

    printf("hello, world\r\n");
    while(1) putch(getch());
}
```

図12 ● 端末を使うための関数putch/getchと応用例

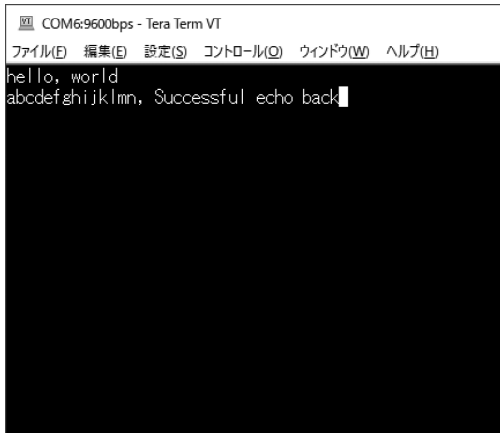


図 13 ● 文字列の出力とエコーバックのテストをした例

端末まわりの仕組みは文字列の出力とエコーバックで動作確認しました。文字列の出力は、まあ、儀礼的な手続きです。エコーバックは端末から入力した文字をそのまま出力する処理で、回路の設計からファームウェアの書きかたまで、ひとつでも誤りがあると失敗します。幸い、両方とも成功しました (図 13)。

Z80 の命令読み出し動作に PIC18F47Q43 の応答が間に合わない

EMUZ80 の本丸は PIC18F47Q43 が内蔵するメモリを Z80 へ開放する仕組みです。煩雑な処理となるため、実現の手法が速度に大きく影響します。ただの遅いなら我慢するという奥の手がありますが、ある一線を越えて遅いと暴走してどうにもなりません。あらかじめ、その一線を明らかにしておきます。

Z80 がいちばん厳しい要求をする命令の読み出し動作を追ってみます (図 14)。メモリの処理は \overline{MREQ} の立ち下りから開始されます。要求が命令の読み出しであれば、 \overline{RFSH} が 1 を保ち、 \overline{RD} が下がります。Z80 は、その約 1.5 クロックあとに命令を取り込み、 \overline{RD} と \overline{MREQ} を上げてこの動作を終了します。

AC 特性の規定により、命令は Z80 が取り込むより最低 50n 秒前に確定させておかなければなりません。2.5MHz のクロックで動く無印 Z80 で計算すると、 \overline{MREQ} の立ち下りから 550n 秒のうちにデータバスへ命令を乗せる必要があります。間に合わないと暴走します。これが、超えてはいけない一線です。

PIC18F47Q43 がやるべきことはざっと次のとおりです。 \overline{RFSH} が 1 の状態で \overline{MREQ} の立ち下りを待ち、 \overline{RD} の 0 を見てデータバスの方向を出力に設定し、アドレスバスの上位と下位のバイトを読み、それを ROM に相当する配列の要素番号に変換し、有効な範囲だと確認したのち内容を取り出します。

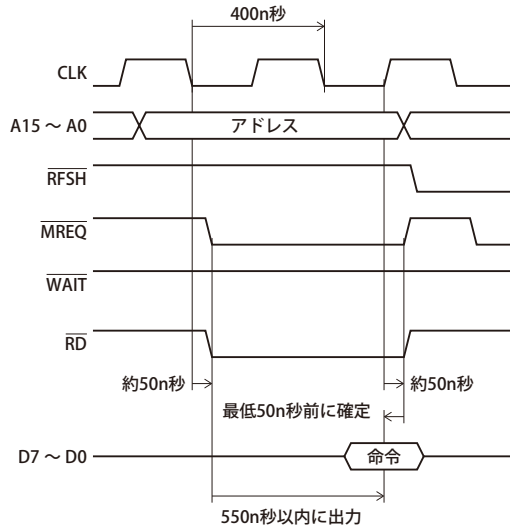


図 14 ● 命令の読み出しに関する信号の推移

PIC18F47Q43 は 64MHz のクロックで動き、単純な命令は 62.5n 秒 (4 クロック)、分岐や条件判定をとる命令は最長 250n 秒 (16 クロック) を費やします。メモリの処理は分岐や条件判定を多用しますが、そうでなくても最大 8 命令しか使えないので、与えられた時間のうちに応答することは無理そうです。

PIC18F47Q43 のファームウェアは C 言語で書いてコンパイルするのが一般的であり、表向きコードの実体はわかりませんから、メモリの処理に掛かる時間を計算で予測することは困難です。一線を越えて遅いことは明白だとしても、遅さの程度を知るにはロジックアナライザで観測する必要があります (図 15)。

観測用のファームウェアはメモリの処理に特化した暫定版です。大きくて誌面に掲載し切れませんが、常識的な手順を書いてあると思ってください。ROM に

 


図 15 ● ロジックアナライザを取り付けた状態

 


図16 ● Z80でJR \$を実行したときの波形

相当する配列は先頭にJR \$（この命令への分岐）を持ちます。もしメモリの処理が間に合えば、Z80はリセットを解除したあとJR \$を繰り返します。

JR \$のコードは0x18と0xfeなので、データが確定するとデータバスのD0が下がります。ロジックアナライザでリセットを解除した直後のD0を見ると、本来、データが確定するべき位置より1800n秒も遅れて下がっています（図16）。観測する値があるのはここまでです。以降はZ80が暴走します。

ウェイトを掛けて間に合わせたいがウェイト信号が間に合いそうにない

メモリの処理が間に合わないとき、解決のための常套手段がウェイトです。すなわち、RFSHが1の状態ではMREQが立ち下がったら、次のクロックの立ち下がりより少し前にWAITを下げます。以降、Z80はクロックの立ち下がりごとにWAITを調べ、1となるまで読み書き動作を引き延ばします（図17）。

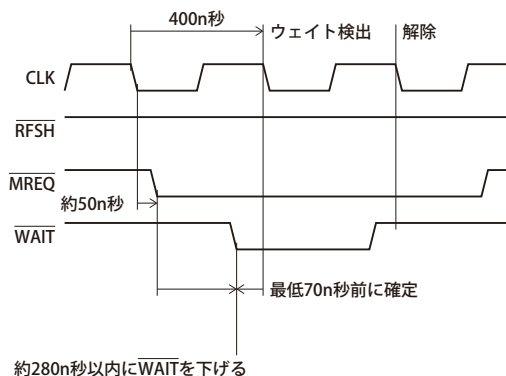


図17 ● ウェイトに許される時間（波形は1ウェイトの例）

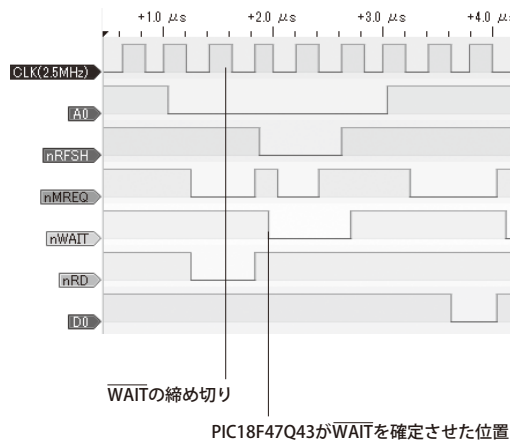


図18 ● ファームウェアでウェイトを掛けたときの波形

AC特性の規定により、 $\overline{\text{WAIT}}$ はクロックの立ち下がりより最低70n秒前に確定させておかなければなりません。PIC18F47Q43は、 $\overline{\text{MREQ}}$ の立ち下がりを見付けたあと280n秒のうちに $\overline{\text{WAIT}}$ を下げる必要があります。この時間で実行できるのは最大4命令です。いかにも無理そうですが、確認してみます。

ファームウェアは前述したメモリの処理にウェイトの処理を追加した暫定版で、Z80の信号の動きを常時監視し、入門書の例題のような手順で $\overline{\text{WAIT}}$ を下げます。ロジックアナライザで観測すると、いいセンまでは行くものの、間に合っていない（図18）。読み書きは容赦なく進行し、Z80が暴走します。

限られた時間でウェイトを掛けるために、通常は、この部分に標準ロジックを使います。典型例はDフリップフロップ（74HC74）と反転ゲート（74HC04）を組み合わせたウェイト回路です（図19）。これで自動的にウェイトが掛かりますし、それはマイコンのファームウェアで解除することができます。

EMUZ80は徹底した簡素化を目指しているので標準ロジックを追加する方法はとれません。でも大丈夫、この期に及んでやっぱりダメでしたとはいひませ

 


図19 ● 標準ロジックで構成したウェイト回路の典型例

ん。PIC18F47Q43はCLC（構成可能ロジックセル）モジュールを備えており、これにより標準ロジック並みの速度で応答するウェイト回路が作れます。

CLCのウェイト回路はファームウェアの介在なしにウェイトを掛け、ファームウェアで解除することができます。EMUZ80のマイコンにPIC18F47Q43を選んだ決め手はCLCがあることです。これで、よく標準ロジックで構成されるウェイト回路と同じものを構成し、問題の解決をはかることにします。

CLCで構成したウェイト回路の実力

CLCは関係するレジスタが嫌になるくらいたくさんあり、ウェイト回路をひとつ構成するのが大仕事です（図20）。そこで、マイクロチップテクノロジーが提供するMCC（MPLABコードコンフィギュレータ）の助けを借りました。MCCはビジュアル表示とマウス操作でC言語のソースを生成します。

とはいえ、EMUZ80の開発を始めた時点でMCCはまだ深刻なバグを抱えていました。それを使って細部まで作り込む度胸はなく、ウェイト回路の大筋を描いてすぐC言語のソースを生成し、あとは普通にエディタで仕上げました。そんな事情から、CLCは最大8組が使えますが、1組だけを使っています。

CLCは8種類のロジックを用意していて、そのうちのひとつをCLCnCONのモードビットで選択します。ウェイト回路の中心に据えたのは4番、セットとリセットが付いたDフリップフロップです。便宜上、その4本の入力にはG1～G4のORゲートが付き、1本の出力にバッファがあるものとみなします。

ORゲートと信号を接続する手順は一般論だと際限なく長い話になるためMREQをG1へ入れる例で述べます（図21）。MREQは電氣的にRA1と接続して

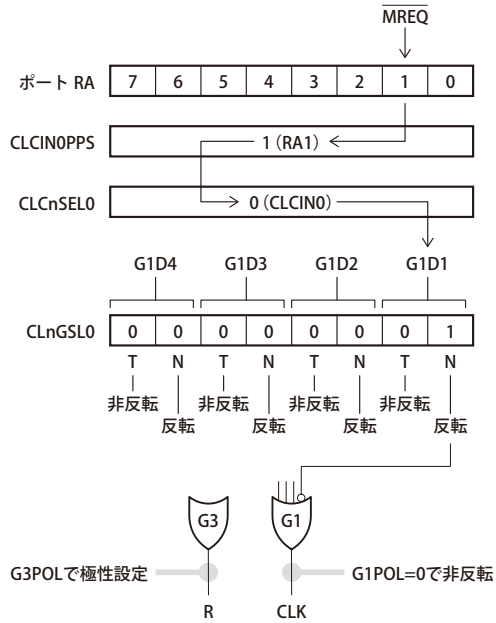


図21 ●ORゲートと信号の接続 (G1とG3の例)

います。RA1は汎用入力に設定し、PPSでCLCIN0に割り当てます。CLCIN0は「CLCへ入れるポートAのピン」を意味する符号のひとつです。

符号はCLCnSELO～CLCnSEL3のどれかに置いておきます。その番号と極性を、ORゲートと対応したCLnGLS0～CLnGLS3で選択します。G1に対応するのはCLnGLS0で、ここへ1を書くと、CLCnSELOに置いた符号が反転で接続します。なお、同様の手順で各種モジュールの出力を接続することができます。

ORゲートの入力が無接続の場合、出力は0ですが、CLCnPOLまたはそのビットC1POL～C4POLで極性を反転させると1になります。ウェイト回路のG3は、一見すると無意味ですが、この操作で一時的

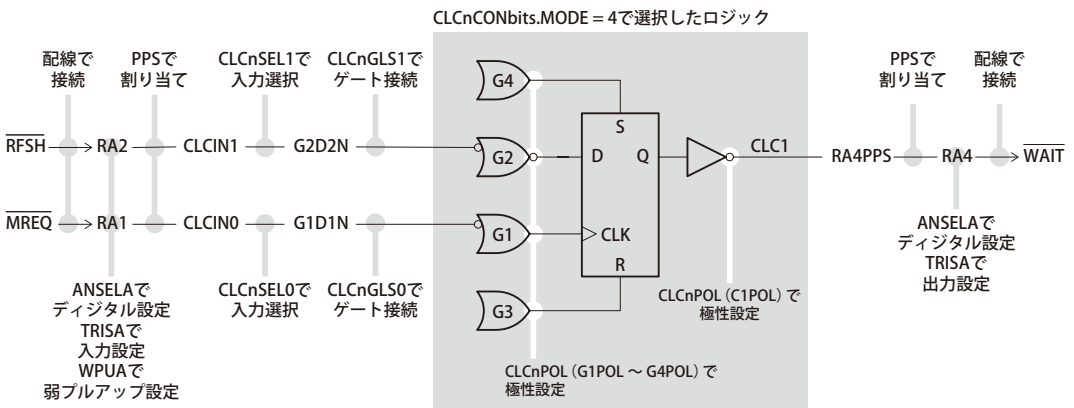


図20 ●CLCのウェイト回路と関係するレジスタ

```

//MREQ(RA1) CLC input pin
ANSELA1 = 0; //Disable analog
WPUA1 = 1; //Weak pull up
TRISA1 = 1; //Set as input
CLCIN0PPS = 1; //RA1->CLCIN0;

//RFSH(RA2) CLC input pin
ANSELA2 = 0; //Disable analog
WPUA2 = 1; //Weak pull up
TRISA2 = 1; //Set as input
CLCIN1PPS = 2; //RA2->CLCIN1;

//WAIT(RA4) CLC output pin
ANSELA4 = 0; //Disable analog
LATA4 = 1; //Default level
TRISA4 = 0; //Set as output
RA4PPS = 1; //RA4->CLC1;

//CLC logic configuration
CLCSELECT = 0x0; //Use only 1 CLC
CLCnPOL = 0x82; //G2 & OUT inverted

//CLC data inputs select
CLCnSEL0 = 0; //D-FF CLK assign RA1
CLCnSEL1 = 1; //D-FF D assign RA2
CLCnSEL2 = 127; //D-FF S assign none
CLCnSEL3 = 127; //D-FF R assign none

//CLCn gates logic select
CLCnGLS0 = 1; //Connect G1D1N
CLCnGLS1 = 4; //Connect G2D2N
CLCnGLS2 = 0; //Connect none
CLCnGLS3 = 0; //Connect none

CLCDATA = 0; //Clear all CLC outs
CLCnCON = 4; //Select D-FF

//Falling edge interrupt
CLCnCONbits.INTN = 1; //Int. enable
CLCnCONbits.EN = 1; //CLC enable


//Release wait (D-FF reset)
G3POL = 1;
G3POL = 0;

```

図22 ● CLCを構成する手順

に1を出力し、Dフリップフロップをリセットして、ウェイトを解除する働きがあります。

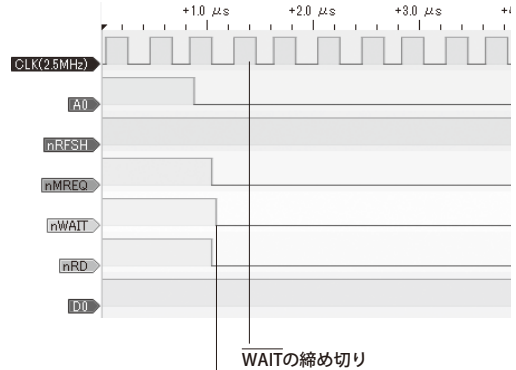CLCの出力は接続の経路がひとつに限られているため設定が比較的簡単です。出力の符号はCLC1で、



PIC18F47Q43のCLCがWAITを確定させた位置

図23 ● CLCでウェイトを掛けたときの波形

これをCLCnPOLのビット7で反転させ、PPSで実体と結び付けます。出力をピンへつなぐ場合、実体はポートAのどれかです。なお、同様の手順で各種モジュールの入力へつなぐこともできます。

CLCはPIC18F47Q43に埋め込まれたPLD（プログラマブルロジックデバイス）と考えられますし、各種のモジュールとつなげればRaspberry Pi Picoのステートマシンのようにも動かせます。CLCがこれらと決定的に違うのは構成をファームウェアの一部としてごく普通のC言語で書けることです（図22）。

CLCのウェイト回路が期待どおりに動くかどうかはロジックアナライザで調べました。ファームウェアはZ80を始動してすぐウェイトを掛けるだけの暫定版です。ウェイトを解除する手順はあえて書いていないので、うまくウェイトが掛かったら先頭の命令の取り込み動作を継続することが予想されます。

ロジックアナライザの波形を見るとMREQが立ち下がった直後にWAITが下がり、締め切りまで十分な余裕をもってウェイトが掛かります（図23）。以降はRDが0、A0も0の状態を維持し、先頭の命令を取り込もうとしていることがわかります。まさに、期待どおりの動作ということが出来ます。

ウェイトを掛けるだけにとどまらない ウェイト回路のさまざまな効能

CLCのウェイト回路がMREQの立ち下がりに反応して素早くWAITを下げたことは、ただウェイトがうまく掛かるという以上の意義があります。たとえば、メモリの処理をMREQの立ち下がりではなくWAITの立ち下がりから始めてZ80のリフレッシュが及ぼす悪影響を避けることができます。

Z80は命令を取り込んだ直後のバスが空く時間を利用してDRAMのリフレッシュをします。この機能は

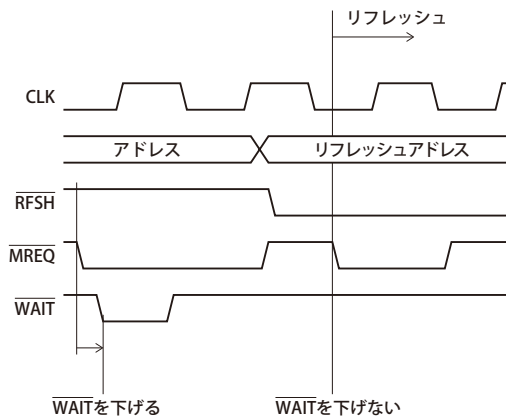


図24 ●リフレッシュに関連する信号の推移

数 K バイトの RAM を DRAM で実現していた時代に重宝されました。現在は PIC18F47Q43 でさえ 8K バイトの RAM を内蔵していてリフレッシュが不要です。正しくいえば、反応してはいけません。

Z80 の信号を見るとリフレッシュの期間は $\overline{\text{RFSH}}$ が下がっています (図 24)。そこで EMUZ80 のウェイト回路 (標準ロジックの回路例も同じです) は、 $\overline{\text{RFSH}}$ が 1 の状態で $\overline{\text{MREQ}}$ が立ち下がったときだけ $\overline{\text{WAIT}}$ を下げ、 $\overline{\text{RFSH}}$ が 0 の状態で $\overline{\text{MREQ}}$ が立ち下がっても反応しないように構成してあります。

$\overline{\text{RFSH}}$ と $\overline{\text{MREQ}}$ と $\overline{\text{WAIT}}$ がそのような関係で動くことは Z80 のかわりにスイッチと LED を取り付けて確認しました (図 25)。ファームウェアは CLC でウェイト回路を構成しておいてウェイトが掛かったら 1 秒後に解除する暫定版です。この格好悪い検査装置は CLC を構成する各段階で役立ってくれました。

ウェイト回路がリフレッシュに反応しない構成なので、PIC18F47Q43 は、その信号を利用して正しい期間にメモリの処理をすることができます。理屈をいうと開始のタイミングが微妙に遅れますが、問題にする

 


図25 ●ウェイト回路に取り付けたスイッチとLED

```

COM3:9600bps - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
ADRS:0000,MREQ:0,IREQ:1,RD:0,WR:0,RD-ROM:31
ADRS:0001,MREQ:0,IREQ:1,RD:0,WR:1,RD-ROM:00
ADRS:0002,MREQ:0,IREQ:1,RD:0,WR:0,RD-ROM:90
ADRS:0003,MREQ:0,IREQ:1,RD:0,WR:1,RD-ROM:01
ADRS:0004,MREQ:0,IREQ:1,RD:0,WR:0,RD-ROM:34
ADRS:0005,MREQ:0,IREQ:1,RD:0,WR:1,RD-ROM:12
ADRS:0006,MREQ:0,IREQ:1,RD:0,WR:0,RD-ROM:C5
ADRS:8FFE,MREQ:0,IREQ:1,RD:1,WR:0,WR-RAM:12,SAVED:12
ADRS:8FFE,MREQ:0,IREQ:1,RD:1,WR:0,WR-RAM:34,SAVED:34
ADRS:0007,MREQ:0,IREQ:1,RD:0,WR:1,RD-ROM:C1
ADRS:8FFE,MREQ:0,IREQ:1,RD:0,WR:0,RD-ROM:34
ADRS:8FFF,MREQ:0,IREQ:1,RD:0,WR:1,RD-ROM:00
ADRS:0008,MREQ:0,IREQ:1,RD:0,WR:0,RD-ROM:18
ADRS:0009,MREQ:0,IREQ:1,RD:0,WR:1,RD-ROM:FC
ADRS:0009,MREQ:0,IREQ:1,RD:0,WR:1,RD-ROM:FC
ADRS:000A,MREQ:0,IREQ:1,RD:0,WR:0,RD-ROM:31
ADRS:000B,MREQ:0,IREQ:1,RD:0,WR:1,RD-ROM:00
ADRS:8FFF,MREQ:0,IREQ:1,RD:1,WR:0,WR-RAM:00,SAVED:00

```

図26 ●printfデバッグの表示例

ほどでないことが、すでに判明しています。あとの処理がラクになる分、差し引きで速くなるでしょう。

もうひとつ、Z80 は、いったんウェイトが掛かったら解除するまで読み書きの状態を維持することも判明しています。その間、PIC18F47Q43 は動作を続けるので、レジスタや変数の内容を拾って関数 printf で表示する、俗称 printf デバッグが動きます (図 26)。これは先々の開発で頼もしいツールとなります。


以上で、Z80 の周辺に必要な機能と問題になりそうな部分の対策があらかた揃いました。残された課題は PIC18F47Q43 が内蔵しているメモリを Z80 へ開放する仕組みだけです。もっとも、それは EMUZ80 の核心であり、あと少しの誌面ではまともられません。今回は、ここで一段落つけようと思います。

すでに実現した機能や対策は、今後の開発で要所へ散りばめることとなります。あるものは時系列の適切な位置に配置し、あるものはここぞというところで実行します。いずれにしろ、断片的な動作を確認したからといって、それで終わりとはなりません。役割を把握し、体系的に整理しておくことが必要です。

次回は、現状の全体像を明確にし、説明が足りなかったかもしれないところを補足した上で、メモリの処理を組み立て、EMUZ80 を完成させます。さらに、伝統的な Z80 のコンピュータにならって BASIC を動かし、ベンチマークテストを実施して、安定性や速度の水準を調べます。どうぞご期待ください。

なお、EMUZ80 の基本的な操作方法を説明した技術資料、ファームウェアの MPLAB X IDE プロジェクト、BASIC のソースとコード、プリント基板の頒布情報などを用意し、私のブログの記事『[EMUZ80 が完成](#)』(リンクをクリックすると移動します)でご案内しています。必要に応じ、ご覧ください。

すずき・てつや

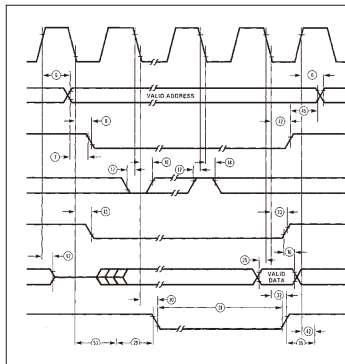

コンピュータの部品数と製作費は
どこまで減らせるだろうか？

読めって
[トウ技]の
体験です

Z80とPIC18F47Q43だけで動く EMUZ80の設計と製作

うっかり超強力printfデバッガ(笑)まで実現しちゃいました!

後編⇒中枢の機能

鈴木 哲哉

古典的なコンピュータの回路を 現在の技術で作り直してみる

かつてコンピュータの自作マニアは部品がぎっしり詰まった基板を巧みに組み立てました。それはもう見事なのですが、職場に元自作マニアの先輩がいて過去の製作物を繰り返し自慢されると3回目くらいから受け答えに困ります。EMUZ80は、そんなときの自慢返しに打って付けなコンピュータです(図1)。

EMUZ80はザイログのZ80と少数の安価な部品で構成されています。Z80は現役の製品ですが、発売が1976年ですから、先輩のCPUと同年代か、ことによっては先輩のCPUもZ80です。それがスカスカの基板で動いているところを見たら、時間の流れとはこういうものかと認識を新たにしてくれるでしょう。

EMUZ80に乗っている能動的な部品はZ80とマイクロチップテクノロジーのPIC18F47Q43だけです。かつてZ80の周辺に使われていた部品は、あらかじめPIC18F47Q43が代替しています(図2)。そのうちメモリスシステムを除く部分の仕組みは、前回すでに説明していますが、改めて要点をまとめておきます。

リセット回路はRE0を汎用出力に設定してZ80のRESETへつないであります。PIC18F47Q43は起動し

 


図1 ●開発用に製作したEMUZ80

てすぐRE0に0を出力してZ80をリセットし、ほかに必要な処理をして所定の時間を潰したのち、1を出力して解除します。Z80は所定の時間で各部のレジスタへ初期値を設定し、解除した直後に始動します。

クロック源はPIC18F47Q43のNCO(数値制御発振)モジュールで作りました。NCOは単純な方波波しか出しませんが、広範囲の比較的正確な周波数が得られます。これでZ80のCLKへ2.5MHzを与えます。周波数は変更が容易なので、Z80が動かなければ下げ、動いたら上げて限界を探ることができます。

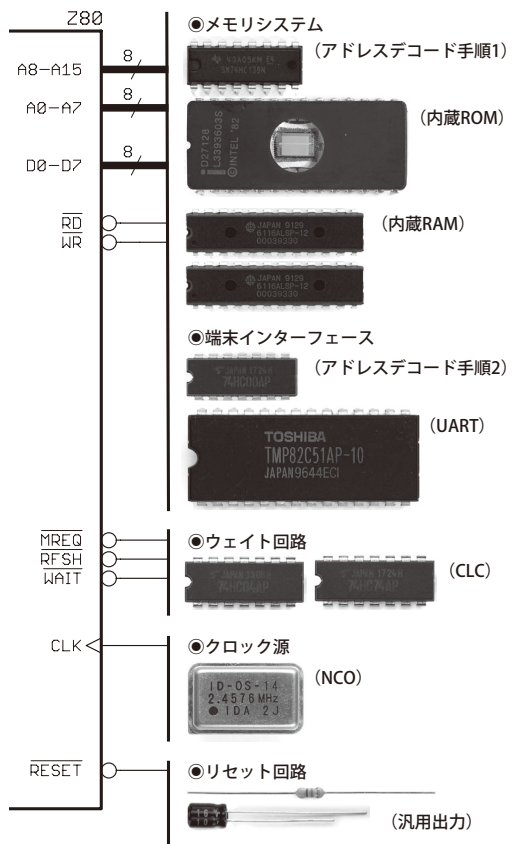


図2 ●PIC18F47Q43が代替する部品 (括弧は代替機能)

PIC18F47Q43 の速度は現在の尺度で中庸ですが、Z80 の信号に逐一反応できる水準には届いていないため、Z80 にウェイトを掛けておいて処理します。ウェイト回路は PIC18F47Q43 の CLC (構成可能ロジックセル) モジュールで構成しました。メモリシステムと関係が深いので、詳細はのちほど言及します。

端末インターフェースは PIC18F47Q43 の UART (非同期送受信器) モジュールで作りました。送受信に関係するレジスタは、U3TXB (送信バッファ)、U3RXB (受信バッファ)、PIR9 (フラグ) の 3 本です。これらをメモリシステムの一部に組み込むことで、Z80 から端末を制御できるようになります。

EMUZ80 を Z80 のコンピュータとして動作させるには、あとひとつメモリシステムが必要です。この部分で PIC18F47Q43 は、Z80 の求めに応じ、内蔵のメモリやレジスタを開放します。実現の方法はいろいろあって、現時点では最適解を判断しかねるため、さしあたり無難に動いてわかりやすい一例を示します。

CLC の D フリップフロップで構成したウェイト回路の動作原理

メモリシステムの構想は、Z80 のいわゆる M1 サイクルに当てはめて実現可能性を検討しました (図 3)。M1 サイクルは通常より半クロック短い命令読み出し時間と、反応してはいけない DRAM のリフレッシュが連続します。いわば厄介ごとの宝庫なので、ここがうまくいけば、ほかもきつとうまくいきます。

EMUZ80 のメモリシステムはウェイト回路で M1 サイクルをはじめとする各種期間の問題を乗り越け

 


図4●CLCで構成したウェイト回路の等価回路

す。ウェイト回路の第一義的な目的はメモリの読み書きに必要な時間を稼ぐことです。ウェイトが掛かっている間に厳しい M1 サイクルの命令読み出しを通常どおりの手順で実行することができます。

ウェイト回路はまた M1 サイクルのリフレッシュを遣り過ぎ手段となります。この期間はメモリの読み書きをしないためウェイトを掛けない仕組みになっています。ちょうどいいので、ウェイトをきっかけにメモリの処理を始めてリフレッシュを完全に無視します。ここが勘どころですから、詳細を説明します。

CLC のウェイト回路は D フリップフロップを中心に据えた比較的単純な構成 (図 4) で次の 3 点を実現します。Z80 がメモリの処理を要求したらウェイトを掛けること、ただし、要求が DRAM のリフレッシュだったらウェイトを掛けないこと、そして、必要な処理をしたのちウェイトを解除できることです。

D フリップフロップそのものは、CLK の立ち上がりで D の値を記憶し、反転して \bar{Q} へ出す回路です。

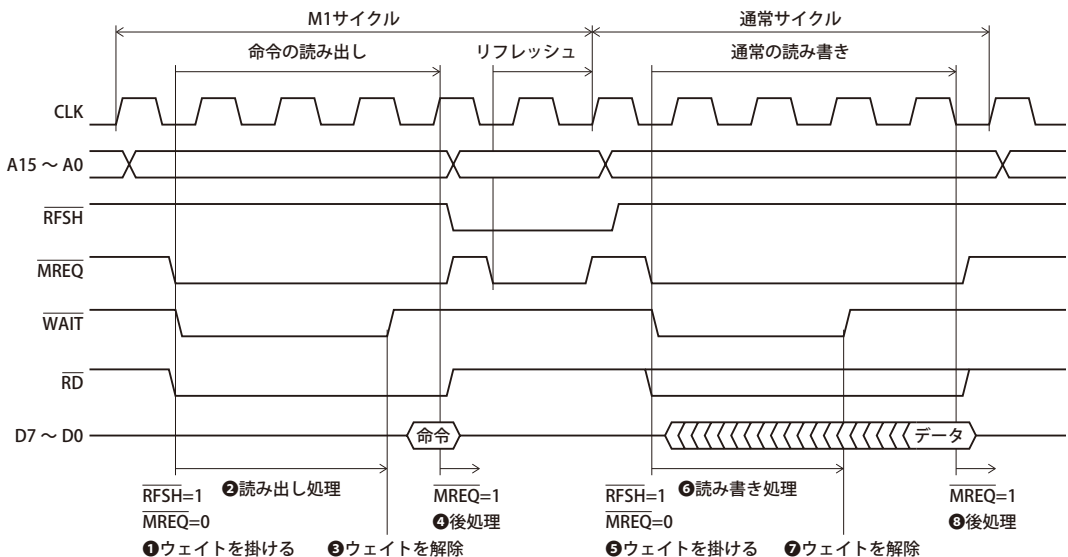


図3●メモリシステムの動作(メモリの処理が1ウェイトで完了すると仮定した例)

$\overline{\text{MREQ}}$ の反転信号を CLK へ入れ、D に $\overline{\text{RFSH}}$ 、 $\overline{\text{Q}}$ に $\overline{\text{WAIT}}$ をつなぐと、Z80 がメモリの処理を要求したとき、通常の読み書きでウェイトが掛かり、リフレッシュの期間はウェイトなしの信号を出します。

D フリップフロップは R が立ち上がるとリセットし、 $\overline{\text{Q}}$ が 1 を出してウェイトを解除します。R には OR ゲートの G3 がつながっていて、通常その出力は 0 ですが、ファームウェアで極性を反転すると 1 になります。必要な処理を終えたら、この方法で R を立ち上げ、ウェイトを解除することができます。

ウェイト回路がリフレッシュに反応しないので、メモリシステムはウェイトを起点にメモリの処理を始めます。ウェイトが掛かっているため、処理に時間の制限はありません。完了したらウェイトを解除します。おそらく、何らかの後処理が必要になるでしょう。その起点は $\overline{\text{MREQ}}$ の立ち上がりが適当です。

処理の性質で使い分ける ポーリングとベクタ割り込み

EMUZ80 は $\overline{\text{WAIT}}$ の立ち下がりでもメモリの処理を開始し、 $\overline{\text{MREQ}}$ の立ち上がりでも後処理を開始します。信号の変化を捉えて処理へ移る方法はポーリングとベクタ割り込みがあります。もうひとつ旧式の割り込みがありますが、コンフィグレーションビットの初期値が無効の設定なので、ないものとみなします。

応答が速いのはポーリングです。ポーリングは信号の状態をファームウェアで常時監視します。この間、ほかのことができないため、信号の変化を予測して直前から待ち伏せし、なるべく短い時間で済ませます。まだ手探り状態の EMUZ80 で確実な予測は無理なので、比較的わかりやすい後処理にのみ応用します。

ポーリングは、それと意識するかどうかはともかく日常的にやっているでしょうから、わざわざ説明するのが気恥ずかしいと思います。 $\overline{\text{MREQ}}$ の立ち上がりでも後処理へ移る典型的な手順は、 $\overline{\text{MREQ}}$ とつながった RA1 が確実に 0 と予測される位置へ while(RA1); を記述し、続けて後処理を記述します (図 5)。

一方、 $\overline{\text{WAIT}}$ の立ち下がりではベクタ割り込みで捉えてメモリの処理を開始します。ベクタ割り込みは

 


図 5 ●ポーリングで $\overline{\text{MREQ}}$ の立ち上がりを調べる手順

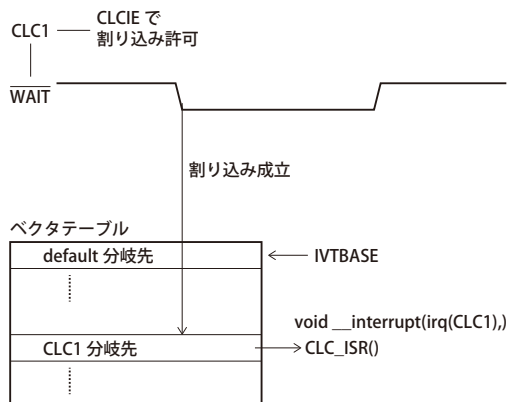


図 6 ●ベクタ割り込みの構造

VIC (ベクタ割り込み制御) モジュールのベクタテーブルにしたがい、割り込み要因ごとに専用の関数を呼び出します (図 6)。 $\overline{\text{WAIT}}$ の立ち下がりでは CLC と結び付けた関数が呼び出されることになります。

ベクタテーブルの内容は、マイクロチップテクノロジーが提供する開発環境だと、呼び出される関数のように記述子 `__interrupt` を付けることで自動的に設定されます。関数の名前は自由です。そもそもほかの位置から参照されません。CLC の割り込みは、割り込み要因にちなみ、関数 `CLC_ISR` と名付けました。

ベクタ割り込みの設定は、最低、割り込み要因の割り込みを許可すれば完了し、しいていうなら、ほかにベクタテーブルの位置を指定できます (図 7)。ベクタテーブルはロックされていて、変更の前後で解除と再ロックが必要です。面倒なわりに利点が少ないため、初期値 (0x000008) のままでもいいでしょう。

```
//IVT setup sequence (Example)
IVTLOCK = 0x55;
IVTLOCK = 0xAA;
IVTLOCKbits.IVTLOCKED = 0x00; //Unlock

IVTBASE = 0x000008; //Setup (Default)

IVTLOCK = 0x55;
IVTLOCK = 0xAA;
IVTLOCKbits.IVTLOCKED = 0x01; //Lock

//CLC VI enable
CLC1IF = 0; //Clear interrupt flag
CLC1IE = 1; //Enable CLC1 interrupt

//Global interrupt enable
GIE = 1;
```

図 7 ●ベクタ割り込みを設定する手順

ベクタ割り込みが旧式の割り込みより優れた点は割り込み要因ごとに専用の関数を呼び出すことですが、現状、EMUZ80の割り込みはCLCだけなので、そこは事実上無意味です。EMUZ80がうまく動いたあと改良を試みる段階で、さらにいくつかの割り込みを使うことになったら、便利さを実感するでしょう。

PIC18F47Q43 が Z80 に提供する メモリシステムの構造

PIC18F47Q43 は 128K バイトの ROM (プログラムメモリ) と 8K バイトの RAM (データメモリ) を内蔵しています。ファームウェアの開発が進むにつれて判明することですが、PIC18F47Q43 自身が使うメモリはガッカリするほど少量です。おかげで、Z80 に実用上の不足がない容量を開放することができます。

ネットに散在する Z80 のアプリケーションを移植しやすく、Z80 から見えるメモリマップは往年のコンピュータによくある構成と似せました (図 8)。すなわち、ROM はアドレスの先頭から 16K バイト、RAM は 0x8000 から 4K バイト、端末の制御に使うレジスタは 0xE000 と 0xE001 に配置します。

往年のコンピュータと異なるのは端末関連のレジスタが入出力マップではなくメモリマップにあることです。もし入出力マップに割り当てると Z80 が $\overline{\text{IOREQ}}$ を立ち下げた時点でもウェイトを掛ける必要がありますが、CLC のウェイト回路にはもう $\overline{\text{IOREQ}}$ を入れる余地がなく、それはできませんでした。

 


図 8 ● Z80 から見たメモリマップ

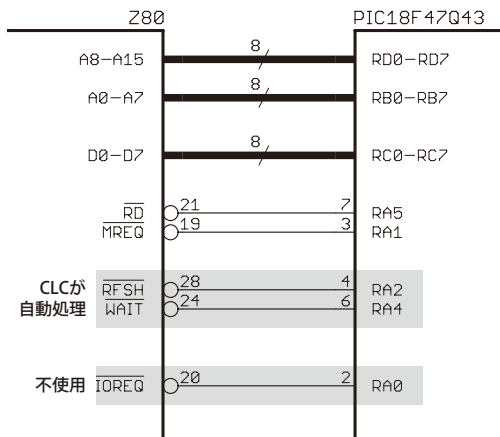


図 9 ● メモリシステムに関するピン

苦し紛れの産物とはいえ読み書きの対象がすべてメモリマップにあることは処理の手順をわかりやすくします。関係する信号は、アドレス (A0 ~ A15)、データ (D0 ~ D7)、 $\overline{\text{RD}}$ 、 $\overline{\text{MREQ}}$ に絞られます。ほかの信号は CLC のウェイト回路が監視して自動的に反応するか、まったく使用しません (図 9)。

PIC18F47Q43 が内蔵するメモリのうち Z80 に開放する容量は配列 rom と配列 ram に確保しておきます (図 10)。配列 rom はアプリケーションを置く場所

```
#define ROM_SIZE 0x4000 //16K bytes
#define RAM_SIZE 0x1000 //4K bytes
#define RAM_TOP 0x8000 //RAM top address
#define RAM_END RAM_TOP+RAM_SIZE
#define UART_DREG 0xE000 //Data REG
#define UART_CREG 0xE001 //Control REG

//Z80 ROM equivalent
const unsigned char rom[ROM_SIZE] = {
    0x18, 0xfe, // JR $
};

//Z80 RAM equivalent
unsigned char ram[RAM_SIZE];

//Address Bus
union {
    unsigned int w; //16 bits Address
    struct {
        unsigned char l; //Address low
        unsigned char h; //Address high
    };
} ab;
```

図 10 ● Z80 の ROM、RAM、アドレスに相当する定義

ですが、当面、JR \$（この命令への分岐）を置いて動作確認に備えます。要所のアドレスやメモリの容量は容易に変更できるようにシンボルに定義しました。

PIC18F47Q43はZ80が出力する16ビットのアドレスを8ビットのポートBとDで入力します。アドレスを保持する変数は8ビットずつ2回の入力で16ビットとなるように宣言しています。この変数は通用範囲がグローバルです。現時点でそうする必要はありませんが、デバッグと将来の改良に備えています。

関数 CLC_ISR が一手に引き受ける メモリシステムの読み書き手順

関数 CLC_ISR は $\overline{\text{WAIT}}$ の立ち下がりで呼び出され、Z80の要求を調べてメモリマップの読み書きを実行します。呼び出された時点の状況を整理しておきます（図11）。Z80の要求を表す信号はすべて確定し、ウェイトが掛かっていて変化しません。データバスは既定値によりPIC18F47Q43から見て入力です。

処理の手順は次のとおりです（図12）。Z80の要求が何であれアドレスは必要なので、まずそれを取得します。次にZ80の $\overline{\text{RD}}$ を調べ、PIC18F47Q43から見て入力か出力かを判定します。この判定に $\overline{\text{WR}}$ は使いません。 $\overline{\text{WR}}$ は確定が遅いため、Z80のファミリーIC（たとえばZ80 SIO）でさえ使っていません。

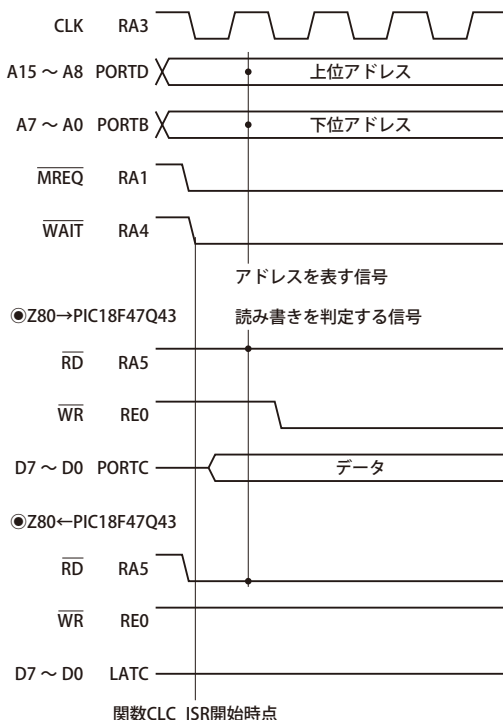


図11 ●関数 CLC_ISR が呼び出された時点の状況

```
//Called at WAIT falling edge
void __interrupt(irq(CLC1),) CLC_ISR(){
    CLC1IF = 0; //Clear interrupt flag

    ab.h = PORTD; //Read Address high
    ab.l = PORTB; //Read Address low

    //Z80 memory write cycle
    if(RA5) {
        if((ab.w >= RAM_TOP) &&
           (ab.w < RAM_END)) //RAM
            ram[ab.w - RAM_TOP] = PORTC;
        else if(ab.w == UART_DREG) //U3TXB
            U3TXB = PORTC; //U3 TX buffer
        //Release wait (D-FF reset)
        G3POL = 1;
        G3POL = 0;
        return;
    }

    //Z80 memory read cycle
    TRISC = 0x00; //DATA-BUS -> Z80
    if(ab.w < ROM_SIZE) //ROM
        LATC = rom[ab.w];
    else if(ab.w < RAM_TOP) //Empty
        LATC = 0xff; //Invalid data
    else if(ab.w < RAM_END) //RAM
        LATC = ram[ab.w - RAM_TOP];
    else if(ab.w == UART_CREG) //PIR9
        LATC = PIR9; //U3 flag
    else if(ab.w == UART_DREG) //U3RXB
        LATC = U3RXB; //U3 RX buffer
    else //Empty
        LATC = 0xff; //Invalid data
    //Release wait (D-FF reset)
    G3POL = 1;
    G3POL = 0;

    //Post processing
    while(!RA1);
    TRISC = 0xff; //Set as input
}
```

図12 ●関数 CLC_ISR の内容

$\overline{\text{RD}}$ が1だとZ80の要求は書き込み、PIC18F47Q43から見て入力です。データは少し遅れてZ80がデータバスに乗せます。関数 CLC_ISR が呼び出されるまで適度な遅れがあるので、データバスにあたるポートCにはすでにデータが存在します。以降、アドレスをもとにRAMとレジスタの処理を振り分けます。

アドレスがRAMの範囲にあったら配列 ram の要素番号に換算してデータを保存します。書き込み用レジスタを指している場合は PIC18F47Q43 の U3TXB へ保存します。ROM の範囲や読み出し用レジスタの場合は、そもそも書き込むことができないので無視します。最後にウェイトを解除して戻ります。

\overline{RD} が 0 だと Z80 の要求は読み出し、PIC18F47Q43 から見て出力です。データは PIC18F47Q43 が持っている、出力先はデータバスにあたるポート C です。データバスは既定値が入力ですから、事前に出力へ切り替えておきます。以降、アドレスをもとに ROM と RAM とレジスタの処理を振り分けます。

アドレスが ROM の範囲にあったら配列 rom の要素番号に換算して該当するデータをデータバスに出力します。RAM の範囲だったら配列 ram で同様に処理します。レジスタを指している場合、アドレスにより PIC18F47Q43 の PIR9 または U3RXB を出力します。無効なアドレスは 0xFF を出力しておきます。

それからウェイトを解除して最後のもうひと仕事をします。データバスは入力既定値ですが、出力に切り替えたままです。この状態は Z80 が読み出しを終えるまで維持する必要があります、まだ戻せません。状況が整うのを待って入力に切り替えるのが、メモリステムの重要な後処理ということになります (図 13)。

データバスの方向が問題になるのは Z80 が読み出しの次に書き込みをする場合です。PIC18F47Q43 が出力にしたまま Z80 が書き込みを始めるとデータが衝突します。少なくともどちらかは入力でなければなりません。まさか切り替えを忘れることはないでしょうが、切り替えが間に合わない事態は想定されます。

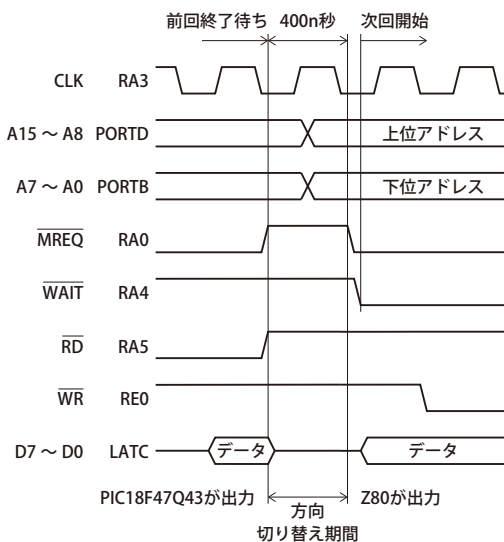


図 13 ●メモリステムの後処理

PIC18F47Q43 がデータバスを入力に切り替えてもいい期間は限られます。Z80 が読み込みを完了して \overline{MREQ} を上げた直後から次に \overline{MREQ} を下げるまで、最短で 1 クロック、2.5MHz だと 400n 秒です。ウェイトは解除しているので (解除しないと \overline{MREQ} が上がりません)、これが正味の時間です。

一刻も早く反応するため \overline{MREQ} の立ち上がりをポーリングで捉えて後処理へ移ります。後処理とはいうものの、現状では与えられた時間でどのくらいのことができるか定かでないため、最低限の必要な処理にとどめます。すなわち、データバスを入力へ切り替え、あとは何もせずに関数 CLC_ISR から戻ります。

ロジックアナライザと printf デバッガで動作確認

EMUZ80 のファームウェアはソースの記述からプログラムメモリへの書き込みまで全工程をマイクロチップテクノロジーの開発環境で行いました。統合開発環境は MPLAB X IDE、コンパイラは XC8 の無償版です。XC8 は無償版でもレベル 2 までの最適化をしてコンパイルすることができます。

書き込み装置は Snap を使いました。書き込みにあたっては Z80 を一時的に取り外してください。そうでないとアドレスバスで衝突が起きます。大きな声ではいえませんがザイログの Z80 は衝突に強いようです。正直に白状しますと小さな問題は全部をつないだまま書き直し、その場で修正しました (図 14)。

 


図 14 ●Snap とロジックアナライザを取り付けた状態

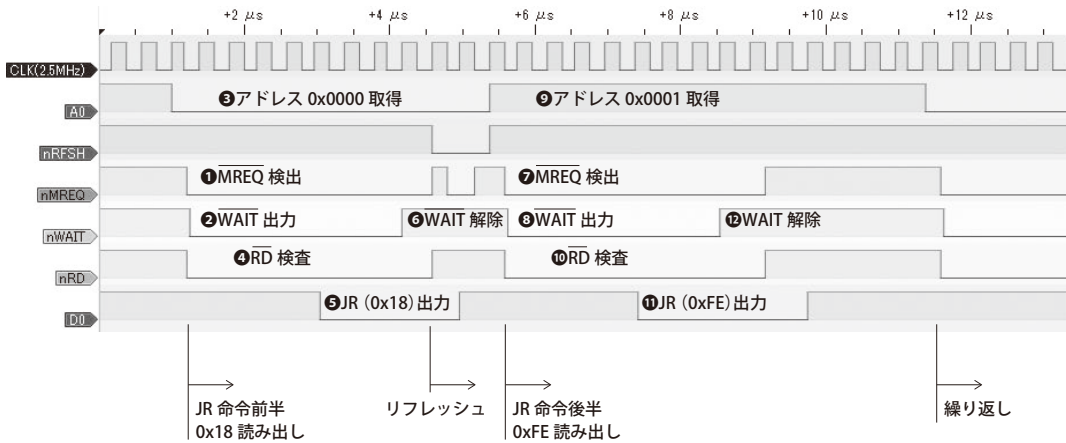


図 15 ● Z80 で JR \$ を実行したときの波形と PIC18F47Q43 の主要な動作

EMUZ80 は、現状、配列 rom の先頭に JR \$ があり、電源を入れると Z80 がリセットして JR \$ を繰り返します。その様子は、見た目ではわからないため、ロジックアナライザで観測します。少数の信号しか観測できない安価なロジックアナライザでも工夫しだいで動作確認に十分な役割を果たします (図 15)。

アドレスは 0x0000 と 0x0001 を往復するので、アドレスバスの A0 が 0 と 1 を交互に示します。JR \$ のコードは 0x18 と 0xfe ですから、データバスの D0 はデータが確定するたびに 0 となります。ウェイトが掛かるタイミングやリフレッシュの期間が無視される様子はそのような推測をするまでもなく明白です。

これでメモリシステムの基本的な仕組みに誤りがなく、少なくとも ROM の開放に成功していることがわかりました。引き続き、RAM の開放と後処理を調べます。両方がわかる最短の手順は INC (HL) ループです。JR \$ にかえてそういうコードを配列 rom の先頭に置き、Z80 に実行させてみます (図 16)。

INC (HL) は HL が指し示すアドレスの値をインクリメントします。HL に RAM のアドレスを入れておけば、その値が増えていきます。インクリメントの動作を細かく分解すると、値を読み出し、1 を加え、書き戻します。ですから、後処理でデータバスの方向がうまく切り替わっているかどうかわかります。

```
//Z80 ROM equivalent
const unsigned char rom[ROM_SIZE] = {
    0x21,0x00,0x80, //LD HL,8000H
    0x34, //INC (HL)
    0x18,0xFD, //JR $-1
};
```

図 16 ● 配列 rom に置いた INC (HL) ループのコード

動作確認には俗称 printf デバッガを使います。平たくいうとただの関数 printf なのですが、それをメモリの処理に書き加えることで、読み書きの動作を細大漏らさず捉え、状態の推移を端末で見ることができます (図 17)。これは高価な開発装置、ICE (インサーキットエミュレータ) の働きに相当します。

```
inc x
History
//Z80 memory write cycle
if (RA5) {
    if ((ab.w >= RAM_TOP) &&
        (ab.w < RAM_END)) //RAM
        ram[ab.w - RAM_TOP] = PORTC;
    else if (ab.w == UART_DREG) //U3TXB
        U3TXB = PORTC; //U3 TX buffer
    printf("WR ADRS:X04X,DATA:X02X*r\n", 1,
        ab.w, ram[ab.w - RAM_TOP]);
    //Release wait (D-FF reset)
    G3POL = 1;
    G3POL = 0;
    return;
}

//Z80 memory read cycle
TRISC = 0x00; //DATA-BUS -> Z80
if (ab.w < ROM_SIZE) //ROM
    LATC = rom[ab.w];
else if (ab.w < RAM_TOP) //Empty
    LATC = 0xff; //Invalid data
else if (ab.w < RAM_END) //RAM
    LATC = ram[ab.w - RAM_TOP];
else if (ab.w == UART_OREG) //PIR9
    LATC = PIR9; //U3 flag
else if (ab.w == UART_DREG) //U3RXB
    LATC = U3RXB; //U3 RX buffer
else //Empty
    LATC = 0xff; //Invalid data
printf("RD ADRS:X04X,DATA:X02X*r\n", ab.w, PORTC); 2
//Release wait (D-FF reset)
G3POL = 1;
G3POL = 0;
```

図 17 ● 関数 CLC_ISR に追加した printf デバッガ (1) と (2)

```

COM6:9600bps - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
RD ADRS:0000,DATA:21
RD ADRS:0001,DATA:00
RD ADRS:0002,DATA:80
RD ADRS:0003,DATA:34
RD ADRS:8000,DATA:00
WR ADRS:8000,DATA:01
RD ADRS:0004,DATA:18
RD ADRS:0005,DATA:FD
RD ADRS:0003,DATA:34
RD ADRS:8000,DATA:01
WR ADRS:8000,DATA:02
RD ADRS:0004,DATA:18
RD ADRS:0005,DATA:FD
RD ADRS:0003,DATA:34
RD ADRS:8000,DATA:02
WR ADRS:8000,DATA:03
RD ADRS:0004,DATA:18
RD ADRS:0005,DATA:FD

```

図18 ● printfデバuggaの表示例

printfデバuggaでINC(HL)ループの動作を調べると電源を入れてすぐHLにアドレスが入り、以降は、その指し示す値を読み出し、1を加え、書き戻すという動作を繰り返しています(図18)。期待した通りの結果であり、RAMの開放と後処理がともにもうまくいっていると判断することができます。

Z80で端末を制御する 3つのサブルーチン

端末インターフェースの動作確認は、これまでに述べた方法が使えません。ロジックアナライザは端末の試験的な操作をやる前にサンプル数が上限へ達してしまいます。printfデバuggaはPIC18F47Q43とZ80が端末を奪い合って停止します。ですから、普通にZ80のテストプログラムを作って動かしてみます。

動作確認は端末から入力した文字をそのまま出力するエコーバックで十分ですが、テストプログラムは思うところがあって丁寧に書きました(図19)。こういう場合の通例で、最初に「HELLO, WORLD」を出力します。ゆくゆくはアプリケーションで使えるように、要所の手順をサブルーチンにまとめました。

端末の制御は、最低、1文字出力と1文字入力があれば実現します。また、その中の入力可否判定を独立させると[Ctrl]+[c]で実行を中断する仕組みなどが作れます。以上の3つを流用可能なサブルーチンで用意しました。流用可能とは、戻り値を除いて、Z80のレジスタが書き換わらないことを意味します。

テストプログラムはJR\$やINC(HL)ループに比べてやや大きいため、命令一覧表でコードを調べる方法だと集中力を欠いてよく間違えます。エディタでソースを書き、アセンブラでコードに変換しました。そのコードは、自作のツールでコマンド区切りの文字列に変換し、配列romへコピーアンドペーストしました。

```

; HELLO, WORLD AND ECHO BACK
; TARGET: Z80 ON EMUZ80
;
UARTDR EQU 0E000H ;DATA REG
UARTCR EQU 0E001H ;CONTROL REG
ROMTOP EQU 0000H ;ROM TOP
RAMTOP EQU 8000H ;RAM TOP
RAMSIZ EQU 1000H ;RAM SIZE
STACK EQU (RAMTOP+RAMSIZ)
;
ORG ROMTOP
LD SP,STACK ;SET STACK
LD HL,MESSAGE ;POINT TOP
HELLO: LD A,(HL) ;GET A CHAR
CP 00H ;END?
JR Z,ECHO ;IF YES, BREAK
CALL PUTC ;PUT CHAR
INC HL ;POINT NEXT
JR HELLO ;REPEAT
;
ECHO: CALL GETCH ;GET CHAR
CALL PUTC ;PUT CHAR
JR ECHO ;REPEAT
;
PUTCH: PUSH AF ;STORE CHAR
PCST1: LD A,(UARTCR) ;READ STATUS
BIT 1,A ;CHECK TX FLAG
JR Z,PCST1 ;IF 0, REPEAT
POP AF ;RESTORE CHAR
LD (UARTDR),A ;TX CHAR
RET
;
KBHIT: BIT 0,A ;CHECK RX FLAG
RET
;
GETCH: LD A,(UARTCR) ;READ STATUS
CALL KBHIT ;CHECK RX FLAG
JR Z,GETCH ;IF 0, REPEAT
LD A,(UARTDR) ;GET CHAR
RET
;
MESSAGE DB 'HELLO, WORLD',0DH,0AH,0
;
END 0000H

```

図19 ● 端末インターフェースのテストプログラム

Z80は、1文字出力と1文字入力と入力可否判定のサブルーチンでPIC18F47Q43のレジスタを読み書きします。また、サブルーチンを呼び出す前後でアドレスをRAM(スタック)へ退避し、復帰させます。う



図20 ●テストプログラムの実行例

まく動けば、コードを置いたROMとともにレジスタとRAMの開放にも成功したことになります。

結果は期待したとおりでした(図20)。端末をつないで電源を入れると最初に「HELLO, WORLD」が表示され、以降、エコーバックを繰り返します。これでメモリスステムの動作確認が成功し、ファームウェアが完成しました。この時点でEMUZ80は、まだアプリケーションがないコンピュータに相当します。

BASICの移植に成功して ひとかどのコンピュータが完成

EMUZ80で何かひとつアプリケーションを動かすとしたら、Grant Searleさんが配布し、世界中で愛用されているGrant's BASICがいいでしょう。これは実質的にマイクロソフトBASICです。かつてのパソコンとほぼ同じことができるため、比較して、長所と欠点を含めたEMUZ80の特徴が明らかになります。

Grant's BASICの元ネタはナスコのコンピュータキットNascom-2のBASICです(図21)。ソースはナ

NOW AND GET A FREE 16K RAM BOARD

The lack of availability of the MK4116 RAMs has seriously delayed the launch of the Nascom 2, so we have decided to relaunch the product with an offer few will be able to refuse.
The Nascom 2 will be supplied without the optional user 4118s. Instead, we will supply a 16K dynamic RAM board and the interconnect for the NASBUS—absolutely FREE. This board allows further expansion to 32K. Also, when the 4118s become available, customers taking advantage of this offer can have the 8K for just £80 (plus VAT).
Meanwhile, the empty sockets on the Nascom 2 can be filled with 2708 EPROMs allowing dedicated usage, now with 16, or 32K of extra RAM. All the other features of the Nascom 2 are available and these include:

MICROPROCESSOR

Z80A 8 bit CPU which will run at 4MHz but is selectable between 2/4 MHz.

HARDWARE

12" x 8" PCB through hole plated, masked and screen printed. All bus lines are fully buffered on-board. PSU: -12v, +5v, -12v, -5v.

MEMORY

● 2K Monitor-NAS ST12 (12K ROM) ● 1K Workspace/User RAM
● 8K Microsoft BASIC (MK 36000 ROM)

INTERFACES

New 57-key Licon solid state keyboard
Monitor/Domestic TV
On-board UART provides serial handling for Kansas City cassette interface (2001/200 baud) or the RS232C/Z80 telephony interface.



Totally uncommitted PIO giving 16 programmable I/O lines.
The Nascom 2 makes extensive use of ROMs for on-board decoding. This reduces the chip count and allows easy changes for specialised industrial use of the board. On-board link options allow reset control to be reassigned to an address other than zero.
The 1K video RAM drives a 2K ROM character generator providing the standard ASCII characters with additions—128 characters in all. There is also a socket for an optional graphics ROM on-board.

図21 ●Nascom-2の概要(1980年の雑誌広告より抜粋)

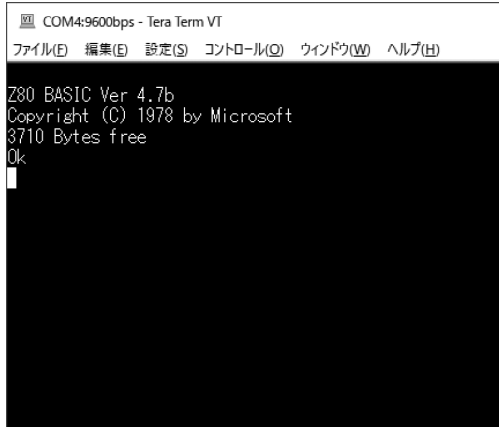


図22 ●Grant's BASICの起動メッセージ

スコの機関誌で公開されました。Grant's BASICは、それをもとに、機種依存部分の大半を削除し、端末だけで動くように改編してあります。EMUZ80にとって機能的な過不足がなく、しっくり取ります。

Grant's BASICの移植は端末の1文字出力と1文字入力と入力可否判定を書き替える程度で完了します。つまり、EMUZ80のテストプログラムから記述を流用してすぐに動かすことができます。RAMの容量は自動判別され、起動メッセージに、まあそのくらいかなという感じの空き容量が表示されます(図22)。

BASICの働きを隔々まで検証することは無理なので、自作マニアの間で流通しているASCIIART.BASを走らせてみます(図23)。このプログラムは、重い

```

10 FOR Y=-12 TO 12
20 FOR X=-39 TO 39
30 CA=X*0.0458
40 CB=Y*0.08333
50 A=CA
60 B=CB
70 FOR I=0 TO 15
80 T=A*A-B*B+CA
90 B=2*A*B+CB
100 A=T
110 IF (A*A+B*B)>4 THEN GOTO 200
120 NEXT I
130 PRINT " ";
140 GOTO 210
200 IF I>9 THEN I=I+7
205 PRINT CHR$(48+I);
210 NEXT X
220 PRINT
230 NEXT Y

```

図23 ●ASCIIART.BASの内容


```

COM4:9600bps - Tera Term VT
ファイル名 編集(B) 設定(S) コントロール(C) ウインドウ(W) ヘルプ(H)
0111111111111111111122222233444556C 654433322111110000000000000000
1111111111111111111122222233446 D978 ECF DF9 6556F42211111000000000000000
11111111111111111122223333334469 D 6322111111000000000000000000
11111111111111111122233333334457DB 8533211111100000000000000000
11111111111111111122234674444445556A 9653221111110000000000000000
122222233347BA7AB776679 A322111111110000000000000000
2222233334567 9A 9432221111110000000000000000
222333346679 F 6543222111111000000000000000
234445568 F 864332221111110000000000000000
234445568 F 6543222111111000000000000000
222333346679 9432221111110000000000000000
2222233334567 9A A532221111110000000000000000
12222233347BA7AB776679 A322111111100000000000000000
111111111111111111222233346 D978 ECF DF9 6556F42211111000000000000000
11111111111111111122233333334457DE 8533211111110000000000000000
11111111111111111122233333334469 D 6322111111000000000000000000
111111111111111111222233346 D978 ECF DF9 6556F42211111000000000000000
0111111111111111111122222233444556C 654433322111110000000000000000
000111111111111111111122222233445C 64333221111100000000000000000000
000001111111111111111122222233357BF75433222111100000000000000000000
000000011111111111111111112222233347EAB322221111000000000000000000000
Ok

```

図 24 ● ASCIIART.BAS の実行結果

浮動小数点計算，2文字めで区別される変数，FOR～NEXT から GOTO で抜ける制御構造といった嫌らしい記述を含み，ささいな問題でよく停止します。

ASCIIART.BAS が完走すると端末に文字でマンデルプロ集合のフラクタル図形が描かれます。EMUZ80 の Grant's BASIC は無事に最後まで実行して Ok を出しました (図 24)。少なくとも機能的には，ひとかどのコンピュータに仕上がっていることが証明されました。では，速度のほうはどうでしょうか。

実をいうと ASCIIART.BAS の目的は，端末に面白い図形を描いて見せることではないし BASIC の動作確認でもありません。自作マニアの関心はもっぱら実行時間にあり，実質的なベンチマークテストとして，大勢がスコアを発表しています。それらと比較することで EMUZ80 の速度を考察します (図 25)。

EMUZ80 と同じく Z80 を採用して端末で操作する形式のコンピュータは，普通のメモリだとクロックが 2.5MHz のとき約 480 秒で，あとは周波数どおりに高速化します。EMUZ80 は 1461 秒ですからファームウェアで 1/3 に低速化しています。換言すれば，ファームウェアの改善で高速化する余地があります。

現状のファームウェアは EMUZ80 の考えかたを端的に実現したもので，とりわけメモリシステムは最短のわかりやすい手順で構成されています。幸い，より

機種/クロック周波数	設計	実行時間
EMUZ80/2.5MHz	電脳伝説	1461 秒
SBCZ80/2.4576MHz	電脳伝説	489 秒
SBCZ80/4.9152MHz	電脳伝説	245 秒
Z80-MBC/4MHz	Just4Fun	293 秒
Z80-MBC2/8MHz	Just4Fun	150 秒
KBC-Z84015S/9.8304MHz	共立電子産業	122 秒
AKI-80/9.8304MHz	秋月電子通商	122 秒

図 25 ● 主要な Z80 採用機の ASCIIART.BAS 実行時間

速いものと比較しなければ遅いとは感じない水準なので，これを標準ファームウェアと位置付けた上で，将来へ向けて，改善の腹案を列挙しておきます。

ハンダごてなしに挑戦できる EMUZ80 の新しい目標

すぐに試せる改善の方法は Z80 に与えるクロックの周波数を上げることです。やってみると，安定して動作する上限は 4MHz，スコアは 1389 秒で，周波数を上げたわりに速度が上がっていません。このくらいだと無印 Z80 を使えない欠点のほうが目立ってしまうため，これ単独では，効果的な対策といえません。

速度を劇的に向上させそうなのは CLC です。CLC は先例が乏しく，恐る恐る 1 組だけ使いましたが，うまく動いた以上は複数組を使いこなしたいところです。たとえば，アドレスをもとに ROM と RAM とレジスタの処理を振り分ける処理は，CLC でアドレスデコーダを構成すれば瞬時に完了するでしょう。

プログラミングの腕前に自信がある人はファームウェアを C 言語ではなくアセンブリ言語で書くか，大筋を C 言語で書いてこごとというところにアセンブリ言語を埋め込む方法で手順の無駄をなくすることができます。さらに，C 言語では書けない巧妙な手順を組み立てて速度を上げられる可能性もあります。

当初，EMUZ80 の目標は最少の安価な部品でコンピュータを完成させることでした。それをどうにか達成したら意図せずまたファームウェアを改善して速度を上げる目標が生まれました。今度は純粋に知恵の勝負であり，ハンダごてがいりません。プログラミングにだけ関心がある人でも参加していただけます。

EMUZ80 の動作原理は，Z80 にとどまらず，Z80 と似たバスを持つさまざまな CPU へ応用できると思います。実際，現時点でモトローラの MC68008 とつないだ試作機が「HELLO, WORLD」を表示するところまで出来上がっています。こちらの方面もなかなか面白いと思うので，よろしければ挑戦してください。

なお，EMUZ80 の基本的な操作方法を説明した技術資料，ファームウェアの MPLAB X IDE プロジェクト，BASIC のソースとコード，プリント基板の頒布情報などを用意し，私のブログの記事『[EMUZ80 が完成](#)』(リンクをクリックすると移動します)でご案内しています。必要に応じ，ご覧ください。

すずき・てつや